

# Experimento 01: El Diodo

José Miguel Barboza-Retana, *Profesor, ITCR* y Ronald Barboza-Retana, *Estudiante, ITCR*,

**Resumen**—El resumen no debe de exceder de 150 palabras y debe establecer lo que fue hecho, como fue hecho, los resultados principales y su significado. No cite referencias en el resumen. No coloque ecuaciones, símbolos especiales o palabras claves.

**Index Terms**—Diodo, tensión, corriente, junta, ruptura.

## I. INTRODUCCIÓN


EN esta sección se describe una introducción que le permita al lector identificar aspectos importantes para la comprensión de la lectura del documento, una visión relacionada al experimento y a los conocimientos científicos estudiados.

## II. CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO


El texto va aquí. La ecuación de la ley de Ohm es  $V = I \cdot R$ .
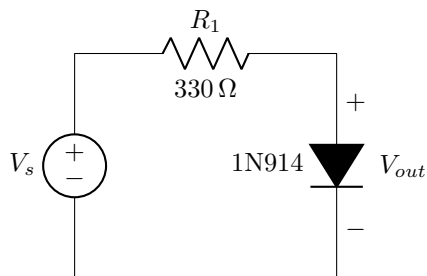
### II-A. Circuitos de Medición

El circuito de la Fig. II.1 se utiliza para obtener una curva característica de un diodo utilizando una fuente de tensión CD y un multímetro.



(a) Directa

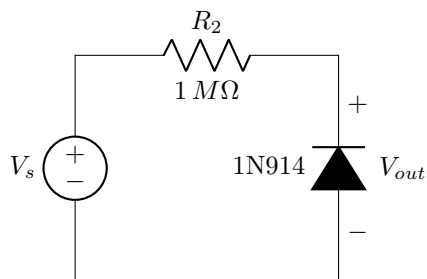

(b) Inversa

Fig II.1: Polarización del diodo

### II-B. Simulaciones

### II-C. Resultados Experimentales

La gráfica de la Fig. II.2 muestra una mala relación de tamaño para este formato de artículo, sin embargo, la que se muestra en la Fig. II.3 se observan mejor los detalles de nombres de ejes y mayor resolución.

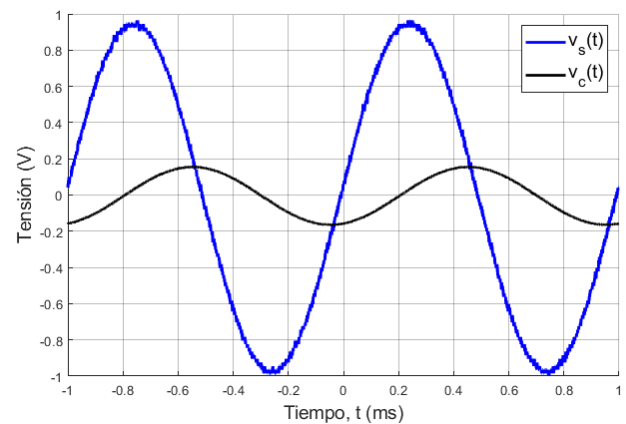


Fig II.2: Tensión de entrada  $v_s(t)$  y salida  $v_c(t)$  de un filtro RC (versión 1)

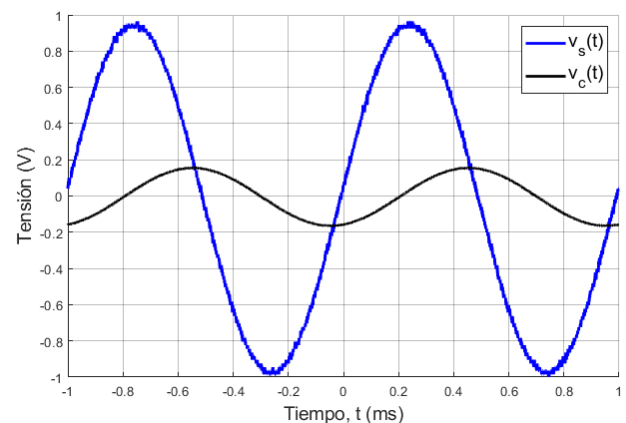


Fig II.3: Tensión de entrada  $v_s(t)$  y salida  $v_c(t)$  de un filtro RC (versión 2)

En la Tabla II.1 se muestran los valores de resistencias utilizadas para realizar las mediciones del circuito de la Fig. II.1.

Tabla II.1: Valores de resistencia utilizados

Componente	Valor requerido	Valor medido
$R_1$	$330\,\Omega$	
$R_2$	$1\,M\Omega$	

II-D. Análisis de Resultados

En el texto del documento usualmente se anotan citas bibliográficas, en donde la forma de hacerlo es la siguiente:

La tensión de ruptura del diodo se puede aproximar en  $0,7\,\text{V}$  [Malik1996, Boylestad, Horowitz1989, Gray1995]. Por otro lado, la tensión de ruptura se puede considerar de  $-40\,\text{V}$  [Floyd2008, Behzad2013, Schilling1994]. Un diodo puede considerarse como una junta de dos materiales, uno con un dopado de portadores mayoritarios mayor al otro material de la junta [Pierret1994].

La ecuación que describe la ley de Ohm es:

$$V = I \cdot R \tag{II.1}$$

III. GRAFICANDO LA CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO CON EL OSCILOSCOPIO

El texto va aquí.

III-A. Circuitos de Medición

El circuito de la Fig. III.1 se utiliza para o.

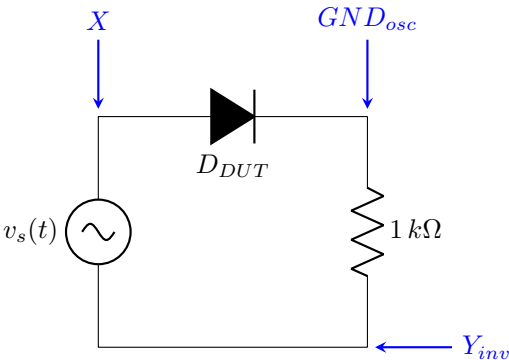


Fig III.1: Circuito de polarización inversa

III-B. Simulaciones

III-C. Resultados Experimentales

IV. CONCLUSIONES

Las conclusiones van aquí.

APÉNDICE A

DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE OHM

El texto relacionado al apéndice va aquí.

APÉNDICE B

CÁLCULOS DE POLARIZACIÓN CD

El texto relacionado al apéndice va aquí.

APÉNDICE C



**José Miguel Barboza-Retana** Ingeniero en electrónica con maestría científica en Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). Profesor e investigador universitario de la Escuela de Ingeniería Electrónica con experiencia en los cursos de: Circuitos Eléctricos en CA, Laboratorio de Electrónica Analógica, Circuitos Integrados Analógicos, Señales y Sistemas y Procesamiento Digital de Señales. Además, cuenta con experiencia en proyectos de investigación relacionados en áreas biomédicas con conocimiento de simulación multifísica, sistemas microfluídicos y espectroscopía por impedancia eléctrica. Correo: jmbarboza@itcr.ac.cr

**Ronald Barboza-Retana** Ingeniero en electrónica con maestría científica en Sistemas Microelectromecánicos (MEMS). Profesor e investigador universitario de la Escuela de Ingeniería Electrónica con experiencia en los cursos de:

- Circuitos Eléctricos en CA
- Laboratorio de Electrónica Analógica
- Circuitos Integrados Analógicos
- Señales y Sistemas
- Procesamiento Digital de Señales

Correo: jmbarboza@itcr.ac.cr